

Retrouver toutes les explications en vidéo sur la chaîne
https://youtu.be/0X_1Ih71nF0





Compétences attendues :

✓ / ✗

Schématiser les symboles normalisés utilisés en électricité

Schéma Normalisé

Nom	Dessin(s)	Symbôle(s)
Pile		
Générateur		
Lampe		
Fils		
Moteur		
Résistance		
Diode		
DEL Diode Electroluminescente		

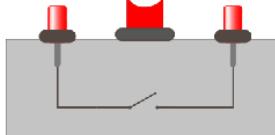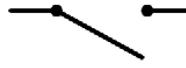Nom	Dessin(s)	Symbôle(s)
Interrupteur ouvert	 	     
Interrupteur fermé	